

## Information, Calcul et Communication

### CS-119(g) ICC – Théorie Semaine 2

Rafael Pires  
[rafael.pires@epfl.ch](mailto:rafael.pires@epfl.ch)

# Précédemment, dans ICC-T 01



- Représentation de l'information
- Représentation binaire des nombres entiers
  - Nombres positifs, négatifs (**complément à deux**)
  - Opérations (addition, soustraction, multiplication, division)
  - **Dépassement** de capacité (overflow)
- Représentation binaire des nombres réels
  - Virgule fixe : erreur relative **inévitable**
  - Virgule **flottante** : signe, exposant, mantisse
- Représentation de textes et images



# Aujourd'hui


- **Introduction à l'architecture des ordinateurs**
- Circuits logiques
- Transistors
- Introduction au langage assembleur

# Introduction à l'architecture des ordinateurs

Langage de haut niveau

```
sum of first num integers
input : num
output : result
sum ← 0
while num > 0
  sum ← sum + num
  num ← num - 1
result ← sum
```


**Compilateur**

 

Langage assembleur

```
sum of first num integers
input : r1
output : r2
1: copy r3, 0
2: jump_negz r1, 6
3: add r3, r3, r1
4: add r1, r1, -1
5: jump 2
6: copy r2, r3
```

**Assembleur**

 


Langage machine

```
sum of first num integers
input : r1
output : r2
1: 00000000001000100000000000000000
2: 01011000000100000000000000000110
3: 00110000000000100010000000000000
4: 00100000000000000000011111111111
5: 01001000000000000000000000100000
6: 00010000001000010010000000000000
```




**Logiciel**

**Matériel**

 

# L'architecture de von Neumann

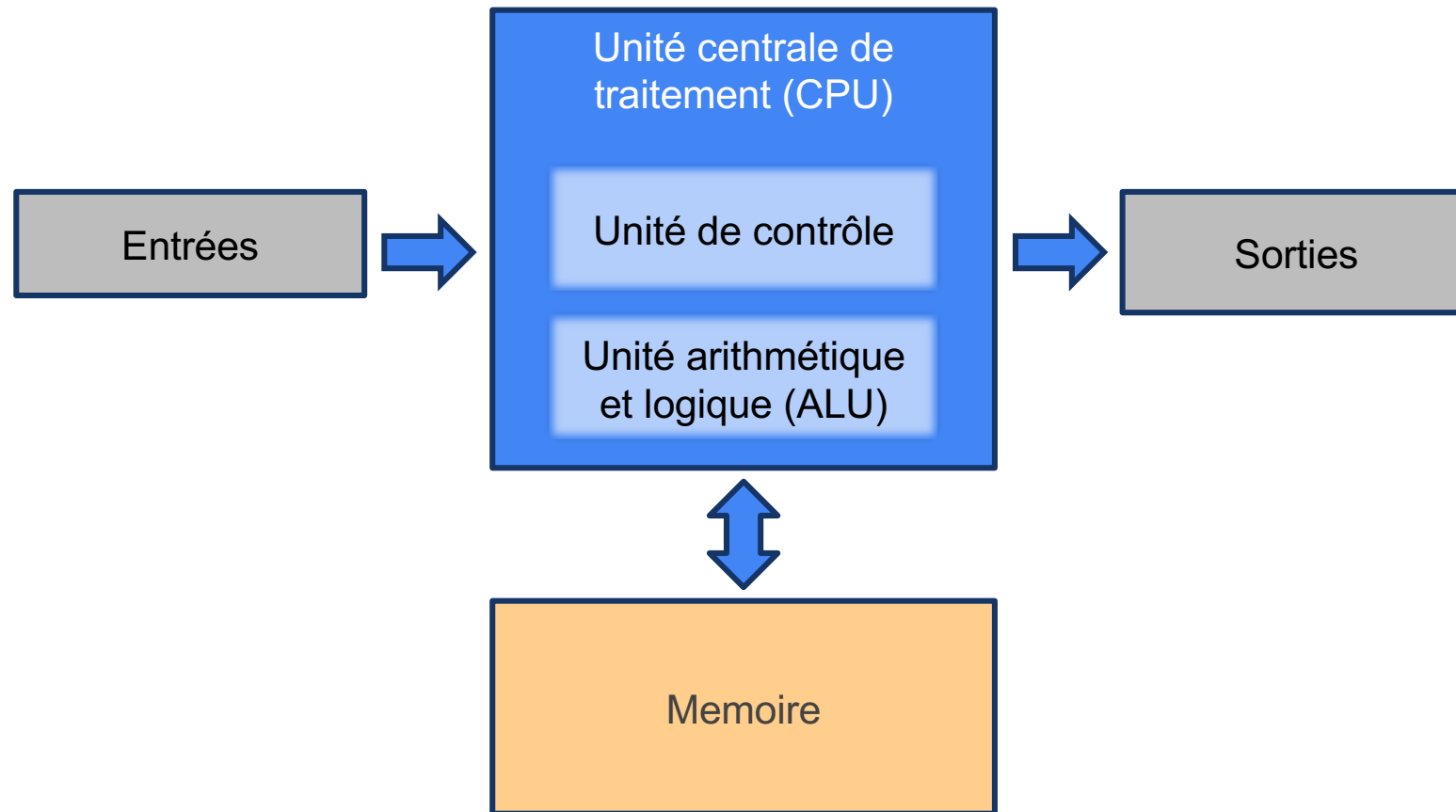




# Aujourd'hui


- Introduction à l'architecture des ordinateurs
- **Circuits logiques**
- **Transistors**
- **Introduction au langage assembleur**
 
# Introduction : Transistors et circuits logiques




- **Le transistor** : brique élémentaire, agit comme un interrupteur pour représenter 0 et 1
- **Portes logiques** : associations de transistors pour effectuer des opérations binaires (ET, OU, NON...)
- **Processeurs** : assemblage géant de ces portes logiques (à l'échelle de milliards de transistors), réalisant calculs et contrôles

# Introduction : Circuits logiques

 



- Un circuit logique est un ensemble de **portes logiques** reliées entre elles.
- Ces portes logiques permettent de réaliser des **opérations élémentaires** sur des bits.
- Chaque porte logique est caractérisée par une **table de vérité** établissant une correspondance entre les entrées et les sorties de cette porte.

# Introduction : Circuits logiques

 

- Chaque porte logique est également **représentée par un symbole.**
- Nous verrons que l'on peut combiner plusieurs portes logiques ensemble pour faire tout type d'opération, comme un **additionneur**, par exemple.

# La porte NON (NOT)

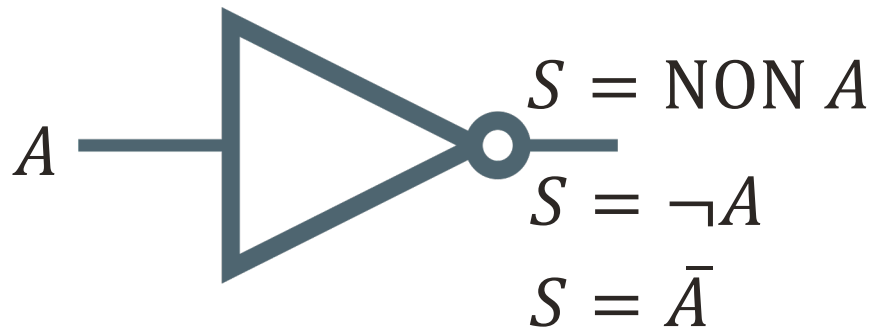 

A	S = NOT A
0	1
1	0

- Elle possède **une seule** entrée
- La porte NON donne en sortie, **la négation** de la valeur du bit d'entrée
- Notez que **le cercle** à la sortie d'une porte logique signifiera toujours la négation

## La porte ET (AND)



A	B	S = A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Elle comporte **deux ou plusieurs** entrées.
- La porte ET génère un 1 en sortie si et seulement si **tous les bits** en entrée sont égaux à 1. Dans le cas contraire, la sortie vaut 0.
- Notez que la valeur de la sortie S correspond au **produit** des valeurs d'entrées  $A \cdot B$ .



## La porte OU (OR)



A	B	$S = A \text{ OR } B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Elle comporte **deux ou plusieurs** entrées.
- La porte OU génère un 1 en sortie si **au moins** un des bits en entrée vaut 1. La sortie vaut donc 0 en sortie si et seulement si tous les bits en entrée valent 0.
- Notez que la valeur de sortie S vaut 1 quand  **$A + B \geq 1$**  (mais n'est donc pas égale à  $A+B$ ).

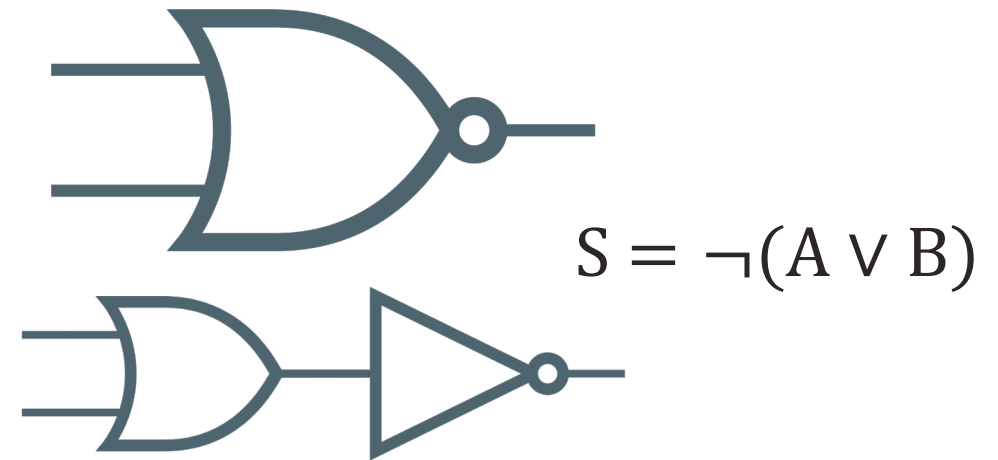 
## Les portes NON ET (NAND) et NON OU (NOR)



A	B	S = A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


A	B	S = A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

## En pratique

 


- Avec les **trois portes de base (NON, ET, OU)**, on peut créer tous les circuits possibles et donc effectuer toutes les opérations possibles.
- Il est possible de représenter une porte logique comme étant la **composition d'autres portes logiques**.
- En électronique, la porte **NON ET** est la plus simple à réaliser du point de vue technologique. Pour cette raison, elle sert souvent de brique de base aux circuits intégrés. On peut reconstituer toutes les fonctions logiques uniquement à l'aide de portes NON ET.

# En pratique

 


**NON**

$$\bar{A} = \overline{A \cdot A}$$

 

 **AND**


$$A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot B}}$$



**OR (loi de De Morgan)**

$$A + B = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$$

# Additionner deux bits (sans retenue)

 

- On aimerait créer un circuit avec entrées A et B et sortie S dont la table de vérité soit :

A	B	$(A+B)\%2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Pour créer ce circuit, remarquez que  $S=1$  si et seulement si :


$(A=1 \text{ ET } B=0) \text{ OU } (A=0 \text{ ET } B=1)$

- Autrement dit:


$S=(A \text{ ET NON } B) \text{ OU } (\text{NON } A \text{ ET } B)$
 
## Additionner deux bits (sans retenue)

$$S = (A \text{ ET NON } B) \text{ OU } (\text{NON } A \text{ ET } B)$$





# La porte OU Exclusif (XOR)

 

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0
  
## Additionner 2 bits (avec retenue)

- On aimerait maintenant créer un circuit avec entrées  $A$  et  $B$  et sortie  $S=A \oplus B$ , ainsi qu'une retenue  $R=1$  si et seulement si  $A=1$  et  $B=1$ .



# ICC-T 01 : Op. binaires : addition et soustraction



- Addition :

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0111 \\ + 0011 \\ \hline 1010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 3 \\ \hline 10 \end{array}$$



$$\begin{array}{ll} 0+0=0 & 0+1=1 \\ 1+1=10 & 1+1+1=11 \end{array}$$

# Additionner 3 bits (avec retenue)

 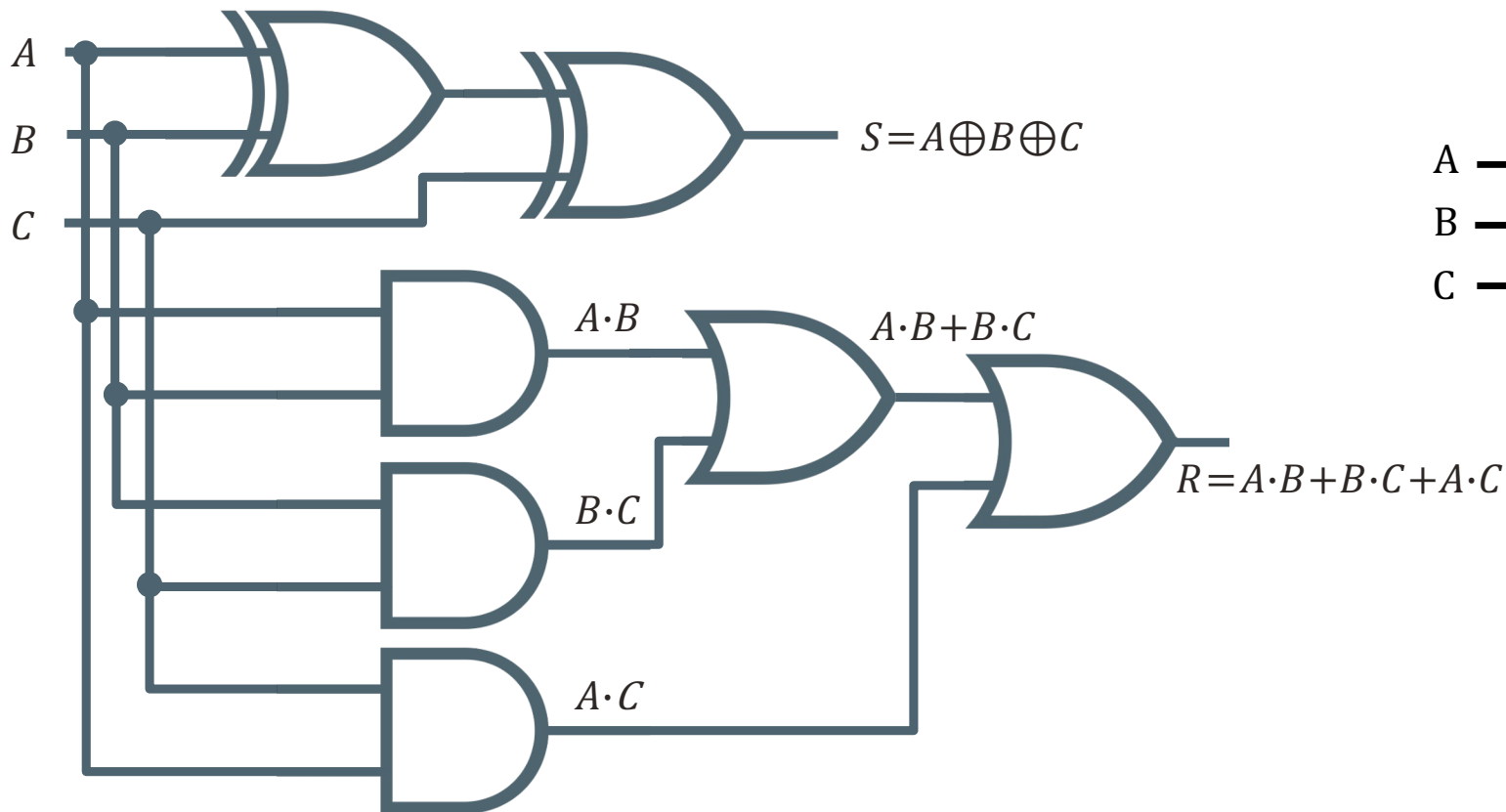


# Additionneur sur 8 bits

Effectuer :

$$\begin{array}{r} b_7 b_6 b_5 \cdots b_1 b_0 \\ + c_7 c_6 c_5 \cdots c_1 c_0 \\ \hline = d_7 d_6 d_5 \cdots d_1 d_0 \end{array}$$

 Exemple :

$$\begin{array}{r} 111\ 11 \\ 00111001 \\ + 00101011 \\ \hline = 01100100 \end{array}$$



# Mémoire vive



## Jusqu'ici...

- Nous avons étudié des circuits **combinatoires** : leur sortie dépend uniquement des entrées à l'instant donné.
- Aucune **mémoire** : impossible de « retenir » un état.


## Et maintenant...

- Nous avons parfois besoin de conserver un bit de donnée (pour une commande, un signal d'erreur, etc.).
- Pour cela, on utilise des circuits **séquentiels**, c'est-à-dire avec mémoire.

# Mémoire vive : SR Latch

  


# Mémoire vive : SR Latch

 


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
		0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	indéfini	

# Mémoire vive : SR Latch

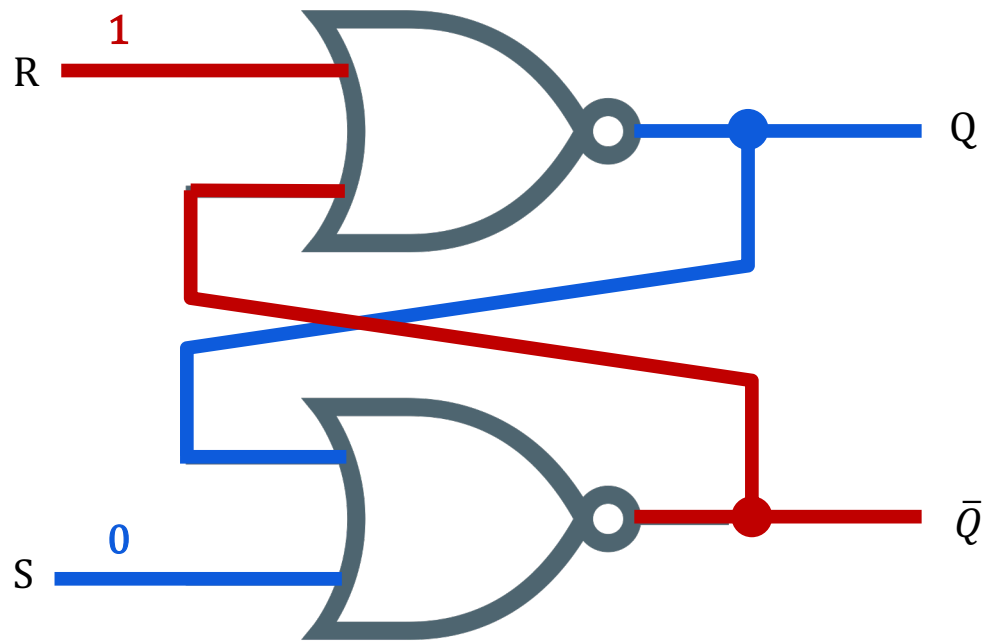

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
		0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	indéfini	

# Mémoire vive : SR Latch

 


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
		0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	indéfini	



# Aujourd'hui

- Introduction à l'architecture des ordinateurs
- Circuits logiques
- **Transistors**
- Introduction au langage assembleur

# Le transistor

 


 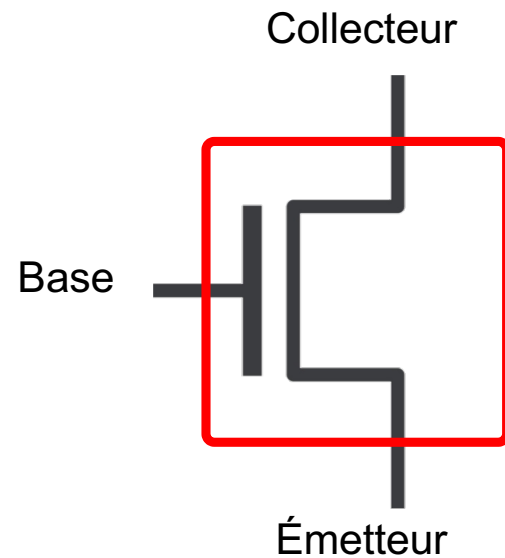- Inventé en 1947 par trois américains : Bardeen, Shockley & Brattain
- Ce composant, qui est à la base de toute l'électronique moderne, a remplacé avantageusement les **relais électromécaniques** et les **tubes à vide** utilisés dans les premiers ordinateurs à la même époque → **miniaturisation**




# Principe de fonctionnement (n-mos)

▪ Symbole :

 

▪ Si la tension à la base est **haute** ( $U_1=5V$ ) alors **le courant passe** entre l'émetteur et le collecteur :

 
▪ Si la tension à la base est **basse** ( $U_0=0V$ ) alors **le courant ne passe pas** entre l'émetteur et le collecteur :




# Principe de fonctionnement (p-mos)




▪ Symbole :

 

 
▪ Si la tension à la base est **haute** ( $U_1=5V$ ) alors **le courant ne passe pas** entre l'émetteur et le collecteur :






 
▪ Si la tension à la base est **basse** ( $U_0=0V$ ) alors **le courant passe** entre l'émetteur et le collecteur :




# Création d'un inverseur

 

    - Si on identifie  $U_0$  comme 0 et  $U_1$  comme 1, on peut créer un inverseur (porte NOT) à l'aide d'un transistor n-mos et d'un transistor p-mos





# Création de la porte NAND

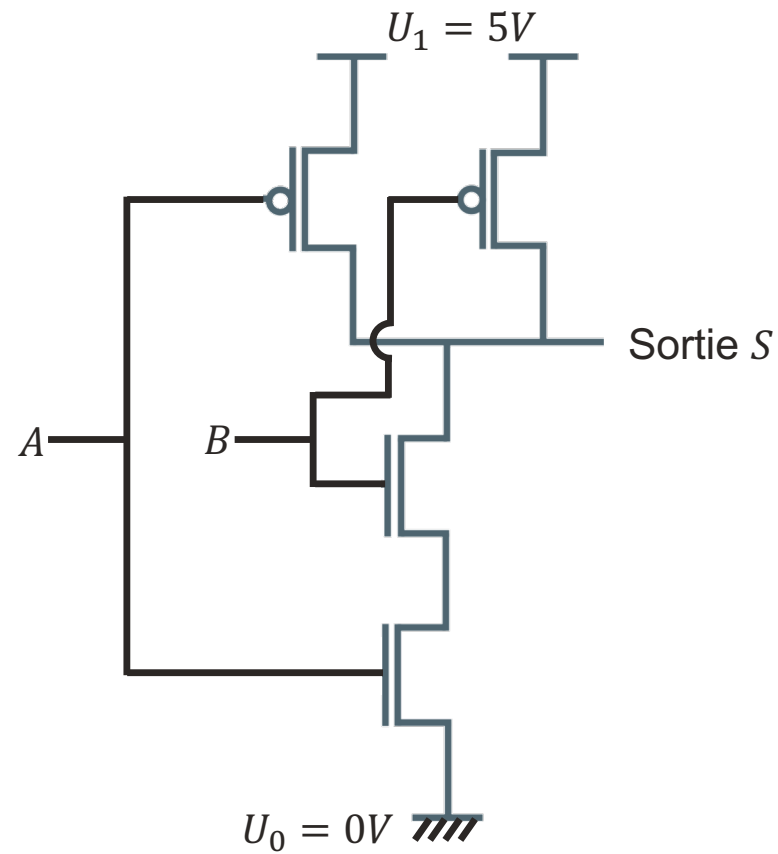
  
# Question

Quelle est la sortie du circuit pour  $A = 1$  et  $B = 0$  ?



# Aujourd'hui


- Introduction à l'architecture des ordinateurs
- Circuits logiques
- Transistors
- **Introduction au langage assembleur**

# Introduction à l'architecture des ordinateurs

Langage de haut niveau

```
sum of first num integers
input : num
output : result
sum ← 0
while num > 0
  sum ← sum + num
  num ← num - 1
result ← sum
```


**Compilateur**

 

Langage assembleur

```
sum of first num integers
input : r1
output : r2
1: copy r3, 0
2: jump_negz r1, 6
3: add r3, r3, r1
4: add r1, r1, -1
5: jump 2
6: copy r2, r3
```

**Assembleur**

 


Langage machine

```
sum of first num integers
input : r1
output : r2
1: 00000000001000100000000000000000
2: 01011000000100000000000000000110
3: 00110000000000100010000000000000
4: 00100000000000000000111111111111
5: 01001000000000000000000000100000
6: 00010000001000010010000000000000
```



**Logiciel**

**Matériel**

 

# Langage assembleur

`instruction registre_résultat, registre_opérande1, registre_opérande2`




`add`  
`subtract`  
`multiply`

p. ex., `r0 ... r15`

Typiquement, un processeur moderne dispose de 16 à 32 registres généraux.
 
## Question

Écrivez un programme en assembleur pour calculer le discriminant d'une équation du second degré  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Chaque coefficient est initialement stocké dans un registre : r0 contient  $a$ , r1 contient  $b$ , r2 contient  $c$ . À la fin de l'exécution, le registre r4 doit contenir la valeur de  $\Delta$ . Utilisez uniquement les instructions de base (**add**, **subtract**, **multiply**).



# Aujourd'hui

- Introduction à l'architecture des ordinateurs
- Circuits logiques
- Transistors
- Introduction au langage assembleur

## Résumé Cours 2 – ICC-T

- Architecture de von Neumann : interaction entre **mémoire**, **processeur** et **instructions**.
- Les **transistors** n-mos et p-mos forment la base de l'électronique numérique en se comportant comme des **interrupteurs** commandés par la tension de grille.
- Les **portes logiques** (telles que l'inverseur ou la porte NAND) s'obtiennent en **combinant ces transistors**, et constituent les briques essentielles du calcul binaire.
- Un **additionneur** repose sur la **porte XOR** pour effectuer la somme binaire, et sur d'autres portes (AND, OR ...) pour gérer la retenue.
- **Assembleur** : instructions simples (add, subtract, multiply) et usage des registres

[rafael.pires@epfl.ch](mailto:rafael.pires@epfl.ch)



**EPFL**

Merci